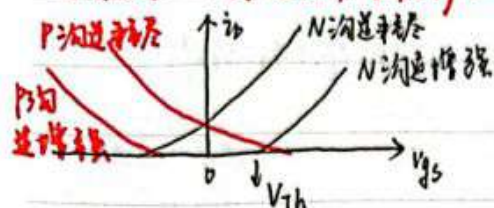


### [主题三] 场效应管及放大电路

#### 知识点1: 6种场效应管转移特性曲线



tips:  $V_{GS}=0$  时,  $i_D > 0 \rightarrow$  耗尽型.

N沟道  $\nearrow$  P沟道  $\searrow$


· 耗尽型: 存在导电沟道

· 增强型: 无导电沟道

$\Delta$  场效应管又称单极型晶体管, 是因为只有一种载流子参与导电过程.


#### 知识点2: 场效应管基本常识及工作原理.

<图解> 以耗尽型-N为例:

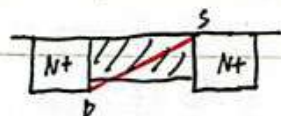

由黑  $\rightarrow$  红, 称为预夹断.

栅极长度  $L$ , 宽度  $W$

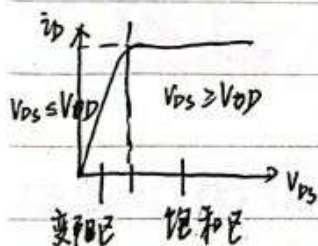

$$\text{变阻区: } i_D = k_n' \cdot \frac{W}{L} \left[ (V_{GS} - V_t) \cdot V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

饱和区:  $\rightarrow$  二次顶点

$$V_{DSD} = V_{GS} - V_t$$

$$i_D = \frac{1}{2} k_n' \cdot \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$k_n' = \mu_n \cdot C_{ox} \quad (\text{载流子导电能力})$$

$\rightarrow$  本质可看作电压控制电流源

$\Delta$  在饱和区, 场效应管的漏极电流仅仅取决于多数载流子运动产生的.

$\Delta$  作为放大管时, 应在饱和区使用

[P2-Ex1] 解:

即熟悉:

$$\text{变阻区: } i_D = k_n' \cdot \frac{W}{L} \cdot \left[ (V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$\text{饱和区: } i_D = \frac{1}{2} k_n' \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_t)^2 \quad \text{边界 } V_{GS} - V_t = 2V$$

$$\textcircled{1} V_{DS} = 1V, \text{ 变阻区 } \therefore i_D = 0.05 \times 10^{-3} \times \left( 2 \times 1 - \frac{1}{2} \times 1^2 \right)$$

$$= 7.5 \times 10^{-5} A$$

$$\textcircled{2} V_{DS} = 4V \text{ 饱和区: } i_D = \frac{1}{2} k_n' \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2} \times 0.05 \times 10^{-3} \times 2^2 = 1 \times 10^{-4} A$$

## 知识点3: MOSFET 放大电路

小信号模型: 推导见笔记, 记一些常用的:

$$\begin{cases} I_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 \\ I_D = k_n' \frac{W}{L} v_{gs} (V_{GS} - V_t) \end{cases} \quad g_m = \frac{i_D}{v_{gs}} = k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) \quad \text{代入 } I_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$


$$\text{有 } g_m = \frac{I_D}{\frac{1}{2}(V_{GS} - V_t)}$$

[P3-Ex.1] 解:

先算静态:  $r_{o1} = r_{o2} = \frac{V_A}{I_D} = \frac{50}{200 \times 10^{-6}} \Omega = 250 \text{ k}\Omega$

$$g_{m1} = \frac{I_D}{\frac{1}{2}(V_{GS} - V_t)} = k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) = k_n' \frac{W}{L} \sqrt{\frac{2I_D}{k_n' \frac{W}{L}}} = \sqrt{2I_D \cdot k_n' \frac{W}{L}} = \sqrt{2 \times 200 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6} \times 1} = 4\sqrt{10} \times 10^{-5}$$

画小信号:

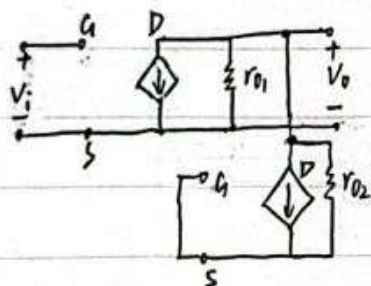

$$R_0 = r_{o1} \parallel r_{o2} = 125 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{-g_{m1} v_{gs} R_0}{v_{gs}} = -4\sqrt{10} \times 10^{-5} \times 125 \times 10^3 = -15.8$$

[P3-Ex.2] 解:

静态分析:  $I_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$

$$V_1 = 7 \text{ V}, \quad v_{gs} = 7 - I_D R_S \quad \therefore \frac{1}{2} \cdot 0.2 \times 5 \times (6 - 10 I_D)^2 = I_D$$

$$\therefore 100i^2 - 120i + 36 = 2i \Rightarrow 50i^2 - 61i + 18 = 0$$

$$I_{D1} = 0.72 \text{ mA} \quad I_{D2} = 0.5 \text{ mA}$$

检验饱和区: 需  $V_{GS} > V_t$  且  $V_{DS} > V_{GS} - V_t$ 


$$\begin{cases} 7 - 10I_D > 1 \Rightarrow I_D < 0.6 \text{ mA} \\ 15 - 20I_D > 6 - 10I_D \Rightarrow I_D < 0.9 \text{ mA} \end{cases} \Rightarrow I_D < 0.6 \text{ mA}$$

$$\text{故取 } I_{D2} = 0.5 \text{ mA}$$



## [P3-Ex.3]


画小信号:

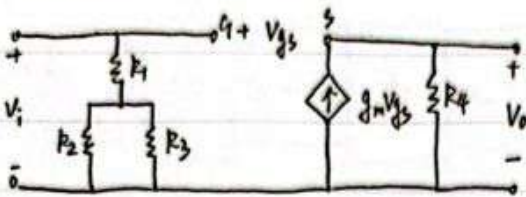

解:  $A_u = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m V_{gs} R_4}{g_m V_{gs} R_4 + V_{gs}} = \frac{0.9 \times 12}{0.9 \times 12 + 1} = 0.915$

$R_i = (R_1 + R_2 // R_3) // \left[ \frac{1}{g_m} + \frac{g_m V_{gs} R_4}{V_{gs} + g_m V_{gs} R_4} \right]$  唉唉, 输出回路部分比中划掉!

$R_i = R_1 + R_2 // R_3$

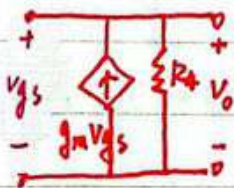 $R_o$ :

$R_o = \frac{V_o}{\frac{V_o}{R_4} + g_m V_o} = \frac{1}{g_m + \frac{1}{R_4}}$

## [P3-Ex.5] 静态工作点?

$I_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t)^2$   $V_D = V_{cc} - I_D R$   $\frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} = \frac{1}{2} \cdot 0.4 \times 10^{-3} \times 4 = 0.8 \times 10^{-3}$


$V_{gs} = V_{DS} = 0.7$   $\therefore 1.8 - 0.8 (V_{DS} - 0.5)^2 R = V_{DS}$

$\Rightarrow 1.8 - 0.8 \times 0.2^2 \cdot R = 0.7$   $R = \frac{1.1}{0.8 \times 0.2^2} = 34.375 \text{ k}\Omega$

## [P3-Ex.6]

电路(a):

小信号:

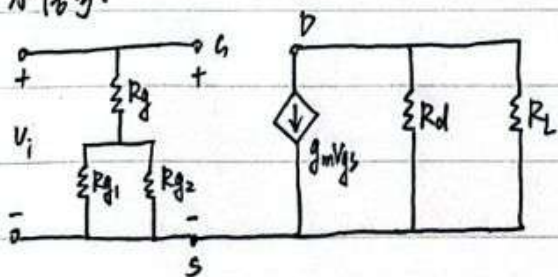

$A_v = \frac{-g_m V_{gs} (R_d // R_L)}{V_{gs}}$

$= -g_m (R_d // R_L) = -5.1$

$R_i = R_g + R_{g1} // R_{g2}$

$= 5000 + 47.33 = 5047 \text{ k}\Omega$


$R_o = R_d = 5.1 \text{ k}\Omega$

No.

Date

电路(b):

小信号:

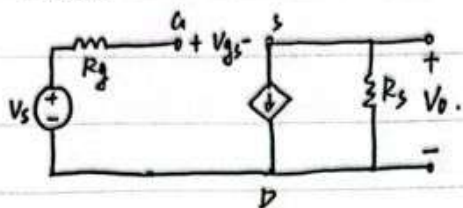

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = - \frac{g_m v_{gs} R_s}{v_{gs} + g_m v_{gs} R_s} = - \frac{2 \times 2}{1 + 2 \times 2} = -0.8 \checkmark$$

$$R_i = \frac{v_i}{\frac{v_i - v_{gs}}{R_g}} = \frac{v_{gs} + g_m v_{gs} R_s}{\frac{g_m v_{gs} R_s}{R_g}} = \frac{1 + 2 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3}{2 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3} \times 10 \times 10^6 \Omega$$

$$= 12.5 \text{ M}\Omega$$

$R_i = \infty$

真TM难解不3. 硬泥3!

$$R_o = \frac{v_o}{\frac{v_o}{R_s} + g_m v_o} = \frac{1}{\frac{1}{R_s} + g_m} = 400 \Omega \checkmark$$