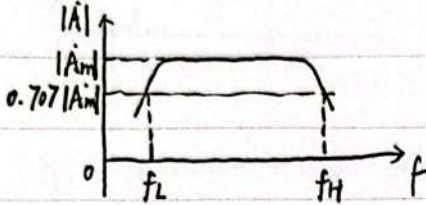


[主题六] 影响

知识点1: 波特图

△一些概念:

通频带 $BW = f_H - f_L \approx f_H$ 增益带宽积 (别死记, 字面意思) $GB = |A_m| \times BW$

△绘制相关:

幅度和相位波特图的绘制

因子

$$V_{out} = K V_{in}$$

幅度

$$20 \log_{10} K$$

放大

相位


不影响相位.

 $(j\omega)^N$


$$V_{out} = (j\omega)^N \cdot V_{in}$$

: V_o 随 ω 线性增加.


20N dB/decade

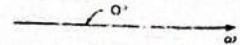 $\frac{1}{(j\omega)^N}$
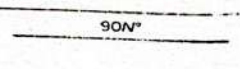
$$V_{out} = \frac{1}{j\omega} \cdot V_{in}$$


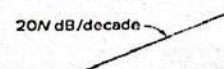
$$\Delta \left(\frac{1+j\omega}{z} \right)^N \quad \left(1 + \frac{j\omega}{z} \right)^N ?$$




★



①

$$\Delta \frac{1}{(1+j\omega/p)^N}$$

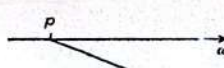

★



②:

构建波特图的方法:

分析常数项和原点处的零极点, 随着频率的增加:

每碰到一个零点, 幅度的斜率增加20dB/十倍频, 相位增加90度 (从0.1到10倍频率)

每碰到一个极点, 幅度的斜率减小20dB/十倍频, 相位减小90度 (从0.1到10倍频率)

高频 $\frac{k}{1+j\frac{\omega}{f}}$

低频 $\frac{k}{1+j\frac{f}{\omega}}$

$$[P1-Ex.6] \quad 20 \lg |A_m| = 30 \quad A_m = 10^{\frac{3}{20}} \approx 32$$

$$f_L = 10 \text{ Hz} \quad f_H = 1 \times 10^5 \text{ Hz}$$

$$\therefore A_v = \frac{-32}{\left(1 + \frac{10}{j\omega}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{1 \times 10^5}\right)}$$

No.

Date

[P1-Ex.7]


解:
$$A_v = \frac{\pm 100}{(\frac{1}{10} + \frac{1}{j\omega}) (1 + j \cdot \frac{f}{10^4}) (1 + j \cdot \frac{f}{10^5})} = \frac{\pm 1000}{(1 + \frac{10}{j\omega}) (1 + \frac{jf}{10^4}) (1 + \frac{jf}{10^5})}$$

$\therefore f_L = 10 \text{ Hz}, \quad f_H = 10 \text{ kHz}$

知识点2: 频率响应


[P2-Ex.1]

解: 先画原小信号:

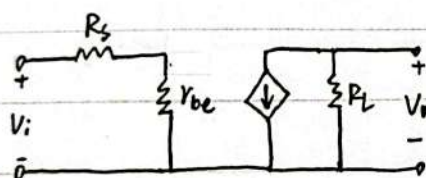

$$A_m = \frac{-g_m V_{be} R_L'}{V_i} = -g_m R_L'$$

再加高频参数:

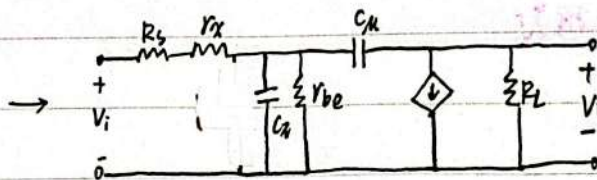

③ 再对 C_k 拆环 $C_1 = (1 - A) C_k = (1 + g_m R_L) C_k$ $C_2 = C_k$

此时: $C_k \rightarrow C_k' = (1 + g_m R_L) C_k + C_{pi}$

求上限截止: $\omega_H = \frac{1}{RC}$

$R = R_{in} = (R_s + r_x) // r_{be}$ 而 $g_m = \frac{I_c}{V_T} = \frac{F}{r_{be}} \therefore r_{be} = 100 \cdot \frac{26}{1} = 2.6 \text{ k}\Omega$

$\Rightarrow R = 1.2 \text{ k}\Omega // 2.6 \text{ k}\Omega = 0.82 \text{ k}\Omega$


$C_k' = (1 + \frac{1}{26} \times 5000) \times 0.5 + 14.8 \text{ pF} = 111.45 \text{ pF}$

$\therefore \omega_H = \frac{1}{0.82 \times 10^3 \times \frac{111.45}{10^{-12}}} = 1.11 \times 10^6 \text{ rad/s}$

$f_H = \frac{\omega_H}{2\pi} = \frac{1.11 \times 10^6}{2\pi} = 1.74 \times 10^5 \text{ Hz} = 1.74 \text{ MHz}$

又 [P2-Ex.4]

先画原先的小信号:

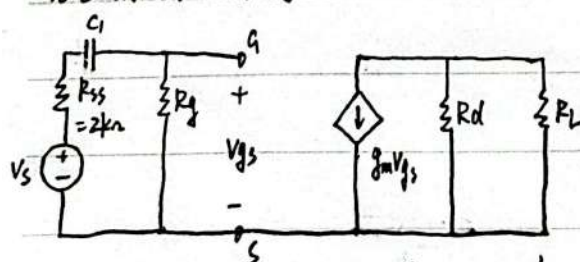

$$A_m = -\frac{g_m V_{gs} (R_d // R_L)}{V_{gs}} \cdot \frac{R_g}{R_g + R_{ss}} = -12.38$$

低频下: $\omega_L = \frac{1}{RC}$, $R \uparrow, \omega_L \downarrow$

$R_1 = R_{ss} + R_g = 1002 \text{ k}\Omega$


$R_2 = R_d + R_L = 13.3 \text{ k}\Omega$

$R_3 = \frac{1}{g_m} // R_s = 166.67 \Omega$

$\therefore C_1 = C_2 = C_s \therefore C_s$ 决定 f_L

$f_L = \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_3 C_s} = 95.5 \text{ Hz}$

再画高频小信号:

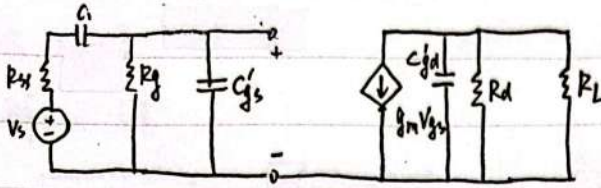

$$C_{gs}' = C_{gs} + (1 - A_m) \cdot C_{gd} = 5 \text{ pF} + 13.38 \times 5 \text{ pF} = 71.9 \text{ pF}$$

$$R_{CT} \text{ 为 } R_{ss} // R_g = 1.996 \text{ k}\Omega \quad R_d // R_L = 2.481 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore f_H = \frac{1}{2\pi R_{CT} C_H} = \frac{1}{2\pi \times 1.996 \times 10^3 \times 71.9 \times 10^{-12}} = 1.1 \text{ MHz}$$

[Ex. 6] 解:

$$A_m = \frac{-g_m R_{gs} R_L'}{V_{gs}} = -12.5$$

$$C_{gs}' = C_{gs} + (1 - A_m) C_{gd} = 87.5 \text{ fF} \quad \tau_{gs}' = 87.5 \text{ ps}$$

$$\therefore f_{H1} = \frac{1}{2\pi R_{sig}' C_{gs}'} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \times 10^3 \times 87.5 \times 10^{-15}} = 1.82 \times 10^8 \text{ Hz} = 182 \text{ MHz}$$

$$C_{gd}' = C_2 + C_{gd} = 30 \text{ fF} \quad \tau_{gd}' = 300 \text{ ps}$$

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi R_L' C_{gd}'} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \times 10^3 \times 30 \times 10^{-15}} = 5.30 \times 10^8 \text{ Hz}$$

好巧! $\Sigma \tau = 1175 \text{ ps}$

$$f_H = \frac{1}{2\pi T_H} = \frac{1}{2\pi \cdot 1175 \times 10^{-12}} = 135.5 \text{ MHz}$$

[Ex. 8] 解:

$$(1) \text{ 等效, } V_B' = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = 3.21 \text{ V} \quad R_B = R_1 // R_2 = 9.673 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore V_B' = I_B R_B + 0.7 + I_E R_E$$


$$I_B = \frac{V_B' - 0.7}{R_B + (1 + \beta) R_E} \quad I_E = (1 + \beta) \cdot \frac{V_B' - 0.7}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 1.94 \text{ mA}$$

$$(2) g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{\beta}{r_{be}} \Rightarrow r_{be} = \frac{\beta V_T}{I_C} = \frac{100 \times 25 \text{ mV}}{1.92 \text{ mA}} = 1.3 \text{ k}\Omega$$

知识点2: 频率响应放大电路

[P2-Ex.1]

解: 小信号:

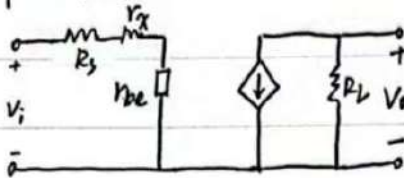

$$\text{静态 } g_m = \frac{I_c}{V_T} = \frac{I}{r_{be}}$$

$$\therefore r_{be} = 2.6 \text{ k}\Omega$$

$$A_m = \frac{-\beta R_L}{r_{be} + R_s} = -100 \times \frac{5}{2.6 + 1.2} = -65.79$$

$$C_n' = C_n + (1 + |A_m|) C_M = 14.8 \text{ pF} + 66.79 \times 0.5 \text{ pF} = 97.695 \text{ pF}$$


$$\text{即 } R_{eq1} = r_{be} \parallel (R_s + R_L) = 0.82 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore T_1 = R_{eq1} C_n' = 8.011 \times 10^{-8} \text{ s} \checkmark$$

$$C_M = 0.5 \text{ pF} \quad R_{eq2} = R_L = 5 \text{ k}\Omega \quad \therefore T_2 = 2.5 \times 10^{-9} \text{ s}$$

$$\therefore f_H = \frac{1}{2\pi T_1} = 1.99 \times 10^6 \text{ Hz} \approx 2 \text{ MHz}$$

[P2-Ex.4] 解: 先求小信号:

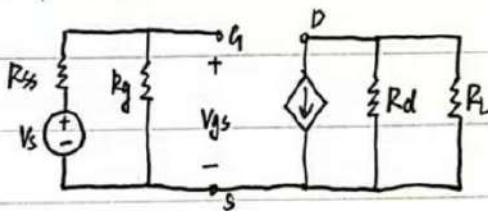

$$A = -g_m(R_d \parallel R_L) = \frac{V_o}{V_i} \quad A_m = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} = \frac{R_g}{R_g + R_{ss}} \cdot (-g_m)(R_d \parallel R_L) \approx -g_m \cdot R_d \parallel R_L = -12.4$$


低频率下:

$$\text{计算 } T_1 = C_1 R_1 \quad R_1 = R_{ss} + R_g = 1002 \text{ k}\Omega$$

$$T_2 = C_2 R_2 \quad R_2 = R_d + R_L = 13.3 \text{ k}\Omega$$

$$T_3 = C_3 R_3 \quad R_3 = R_s \parallel \left(\frac{1}{g_m} + R_g \parallel R_{ss} \right)$$
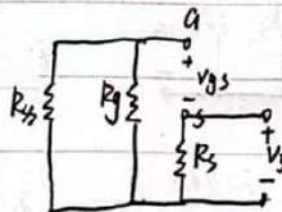
$$= 1 \text{ k}\Omega \parallel 22 \text{ k}\Omega = 166.7 \Omega$$



$$\therefore f_L = \frac{1}{2\pi T_3} = \frac{1}{2\pi \times 166.7 \times 10^{-6}} = 95.47 \text{ Hz}$$

No.

Date

高频下, $C_{gs} = C_{gs} + (1-A)C_{gd} = 72\text{pF}$

$R'_{gs} = R_g // R_s = 2\text{k}\Omega$

$C'_{gd} = C_{gd} = 5\text{pF}$

$R'_{gd} = R_d // R_L = 2.48\text{k}\Omega$

$\therefore f_H = \frac{1}{2\pi R_C} = \frac{1}{2\pi \times 72 \times 10^{-12} \times 2 \times 10^3} = 1.1\text{MHz}$

Ex. b. 解:

$A = \frac{-g_m V_{gs} R'_L}{V_{gs}} = -g_m R'_L = -12.5$

$\therefore C'_{gs} = C_{gs} + (1 + g_m R'_L) C_{gd} = 87.5\text{pF}$

$R'_{gs} = R_{sig} = 10\text{k}\Omega$

$\tau_1 = C'_{gs} R'_{gs} = 875\text{ps}$

$C'_{gd} = C_{gd} // C_L = 30\text{pF}$

$R'_{gd} = R'_L = 10\text{k}\Omega$

$\therefore \tau_2 = C'_{gd} R'_{gd} = 300\text{ps}$

$\therefore \tau = \tau_1 + \tau_2 = 1175\text{ps}$


$\therefore f_H = \frac{1}{2\pi \tau} = 135.5\text{MHz}$

[Ex. 8]

(1) $I_E = 1.94\text{mA}$

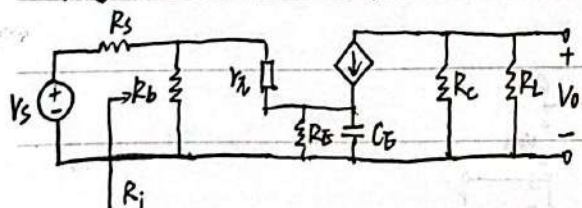(2) $r_{be} = 1.3\text{k}\Omega$

小信号: $R_b = R_1 // R_2 = 9.04\text{k}\Omega$



$R_i = R_b // r_{be} = 1.15\text{k}\Omega$

$R_o = R_C = 2.2\text{k}\Omega$


$\frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} \cdot \frac{R_b // r_{be}}{R_s + R_b // r_{be}} = -8.33\text{ V/V}$

(3) $R'_E = R_E // \left(\frac{r_{be} + R_b // R_s}{1 + \beta} \right)$ $R_b // R_s = 4.91\text{k}\Omega$ $\frac{r_{be} + R_b // R_s}{1 + \beta} = 0.061\text{k}\Omega = 61.5\Omega$

$f_L = \frac{1}{2\pi R'_E C_E} = 272.1\text{Hz}$

<易错点整理>

1. 高频等效电路之后:

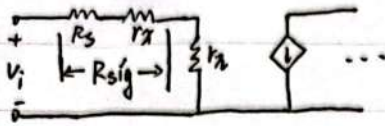

但: 计算阻值时, R_{sig} 仍处于网络中, 所以要算进去

此时 A_m 不计算 R_{sig} 的部分, 考虑放大器本身的增益!

2. $f = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \tau}$

低频, 选 f 最高, τ 最小的

高频, 选 f 最低, τ 最大的

若 τ 差距不大, 要计算 $\tau = R_i C_i$!